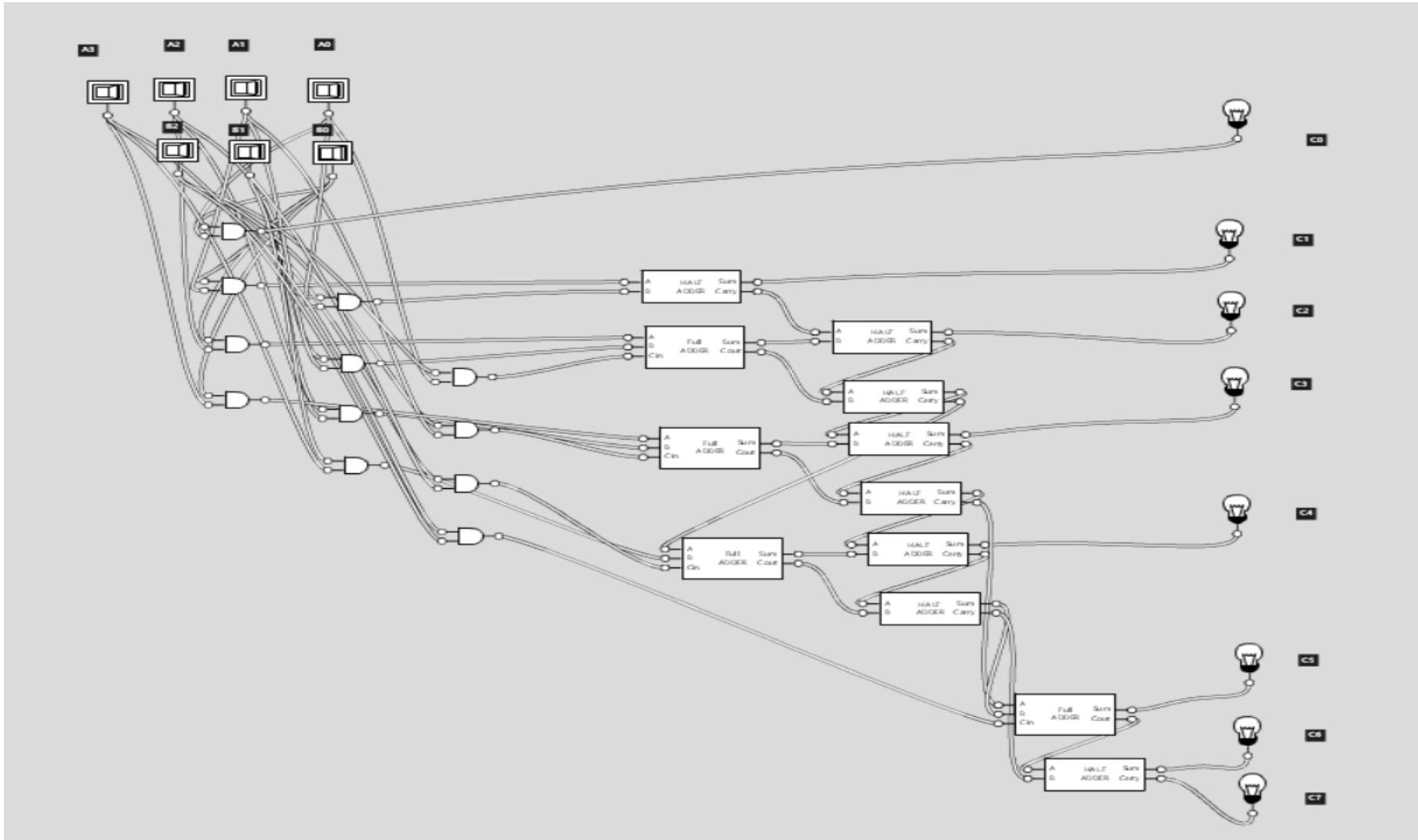			A_3	A_2	A_1	A_0
		x		B_2	B_1	B_0
			(A_3B_0)	(A_2B_0)	(A_1B_0)	(A_0B_0)
		(A_3B_1)	(A_2B_1)	(A_1B_1)	(A_0B_1)	
+	(A_3B_2)	(A_2B_2)	(A_1B_2)	(A_0B_2)		
C_6	C_5	C_4	C_3	C_2	C_1	C_0